



Circuito N° 6

CI 555

Generador de onda cuadrada